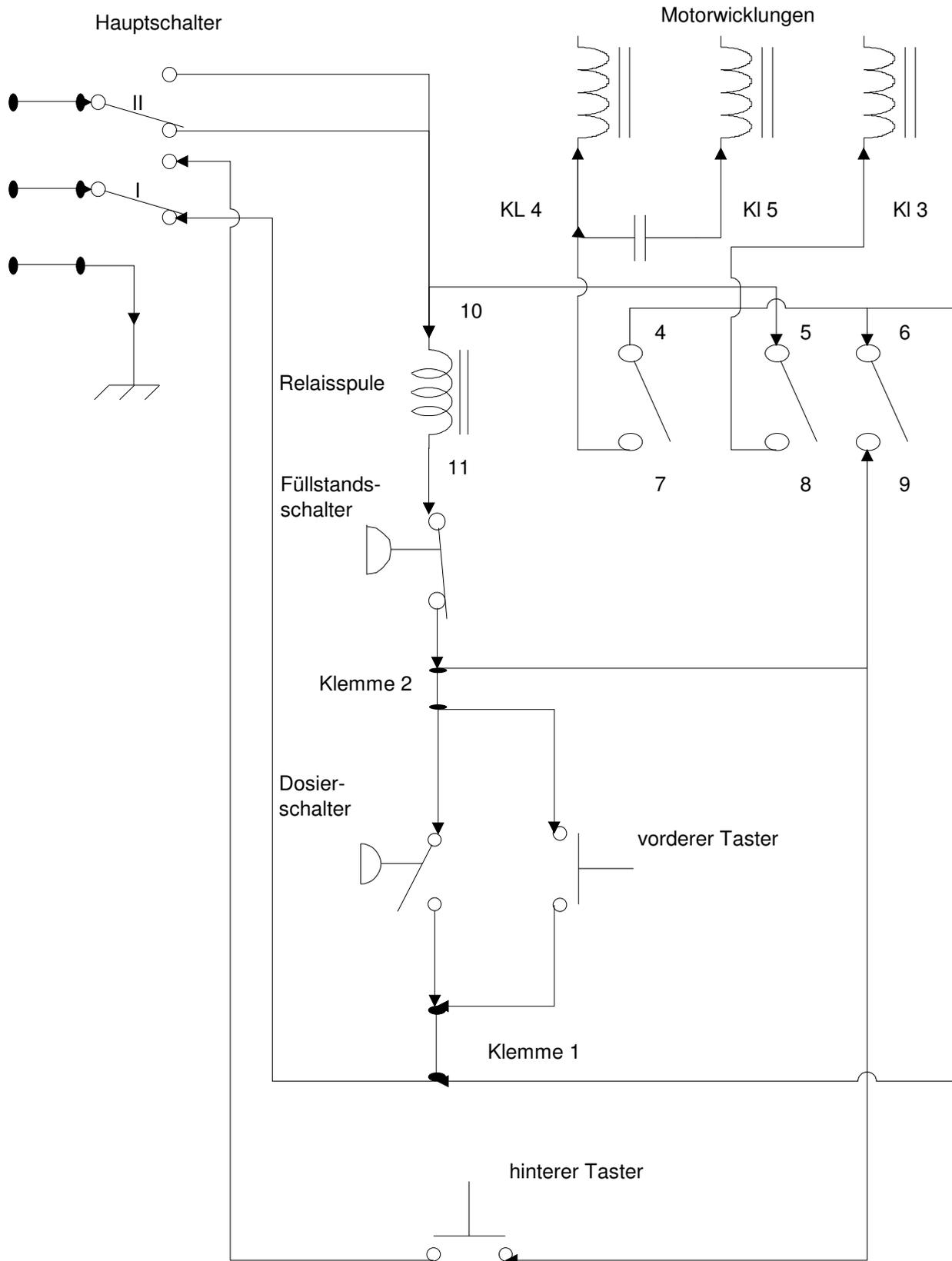


Neue Verdrahtung Obel mit Umschalter.igx



In der vorderen Stellung des Hauptschalters (Automatikbetrieb) kann mit Dosierschalter oder vorderem Taster die Mühle gestartet werden. Der Motor läuft mit Selbsthaltung über Relais bis der Füllstandsschalter ausschaltet.

In der hinteren Stellung des Hauptschalters ist die Automatik ausgeschaltet, und der Motor läuft solange der hintere Taster gedrückt ist.