



1x RGB-LED als Kontrollanzeige für:
Blinker, Öl, Fernlicht und Leerlauf
Idee und Copy by Odin 2014

RGB-LED:

R1:

R2:

R3:

PRINT-Relais:

DIODE:

Platine: